



Note: Toutes les lampes sont à incandescence  
 Repotes by TL. Cuisine  
 Arrivée Cuisine.

Schéma électrique bifilaire

